



Univerza v Ljubljani



Fakulteta za elektrotehniko

FUNKCIJSKI GENERATOR

**Telekomunikacije-UNI-Komunikacijska vezja
–2001/2002**

Igor Jelovčan
igor_jelovcan@yahoo.com

Ljubljana, 4.3.2002

KAZALO:

<u>1.</u>	<u>UVOD</u>	<u>2</u>
<u>2.</u>	<u>VEZALNI NAČRT</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>ANALIZA VEZJA</u>	<u>3</u>
3.1.	INTEGRATOR	3
3.2.	KOMPARATOR	4
3.3.	OSCILATOR	5
3.4.	OBLIKOVALEC SINUSNEGA SIGNALA	6
3.5.	FILTER	6
3.6.	KONČNI OJAČEVALNIK	8
<u>4.</u>	<u>ZAKLJUČEK</u>	<u>8</u>

KAZALO SLIK:

Slika 1: Vezalni načrt preprostega funkcionalnega generatorja	3
Slika 2: Integrator	3
Slika 3: Uporovni delilnik	3
Slika 4: Komparator	4
Slika 5: Preklop komparatorja	5
Slika 6: Oscilator	5
Slika 7: Nizko prepustno sito	6
Slika 8: Pretvorba zvezda – trikot	7
Slika 9: Uporaba Millerjevega teorema	7
Slika 10: Končni ojačevalnik	8

KAZALO TABEL:


Tabela 1: Primerjava frekvence oscilatorja	5
Tabela 2: Izmerjene višeharmonske komponente oblikovanega signala	6
Tabela 3: Vrednost preslikanega upora	7
Tabela 4: Frekvenca pola filtra	7
Tabela 5: Izmerjene višeharmonske komponente filtriranega signala	8

1. UVOD

Za izdelavo in testiranje raznovrstnih elektronskih vezij, sta funkcionalni generator in osciloskop nepogrešljiva instrumenta na naši delovni mizi. Funkcionalni generator ima tri različne oblike izhodnega signala: sinusno, žagasto in pravokotno obliko. Sinusna oblika se največkrat uporablja za merjenje frekvenčnega pasu in izhodne moči audio ojačevalnikov ter za ugleševanje raznih filtrov. Žagasta oblika se uporablja za merjenje popačenj (cross-over distortion) ojačevalnikov. Najbolj uporabna pa je pravokotna oblika, ki se uporablja za frekvenčni in pulzni odziv audio ojačevalnikov. V digitalnih vezjih pa se uporablja za spremenljiv urin (clock) signal.

Vezalni načrt sem že pred leti našel v reviji Elektor electronics, vendar sem ga malo poenostavil, ker bi bil v celoti preobsežen za to seminarsko nalogo.

2. VEZALNI NAČRT

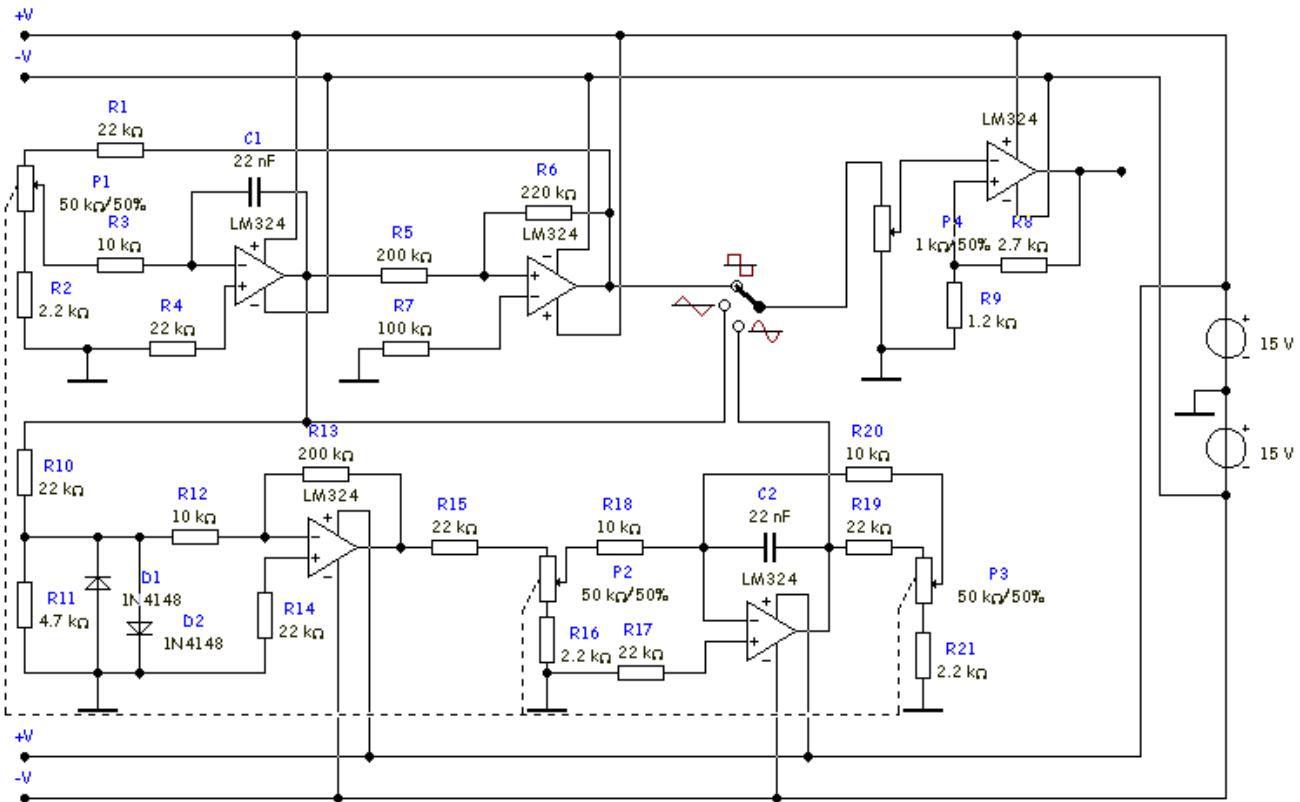


Slika 1: Vezalni načrt preprostega funkcijskoga generatorja

3. ANALIZA VEZJA


Funkcijski generator je sestavljen iz petih glavnih delov:

- integratorja
- komparatorja (Schmitt-ovega trigerja)
- sinusnega oblikovalnika
- filitra
- ojačevalnika

3.1. INTEGRATOR

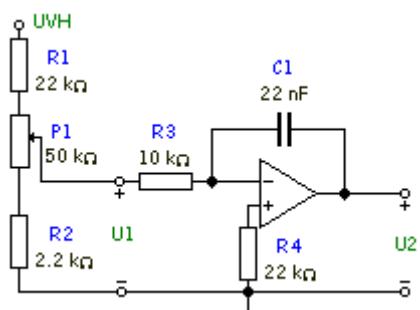

Slika 2: Integrator

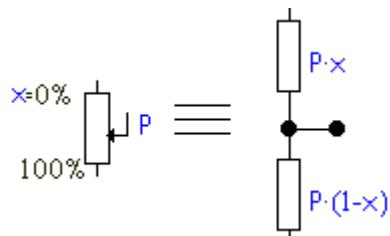

Slika 3: Uporovni delilnik

Če je na vhodu integratorja konstantna napetost, se kondenzator C_1 polni oz. prazni s konstantnim tokom, ki ga določa upor R_3 , saj je negativna vhodna sponka operacijskega ojačevalnika na virtualni masi.

$$U_2 = -U_{C_1} = -\frac{1}{C_1} \int_0^t i(t') \cdot dt' + U_C(0) \quad i(t) = \frac{U_1(t)}{R_3}$$

Upori R_1 , R_2 in P služijo kot delilnik vhodne napetosti.

$$U_1 = U_{VH} \frac{(P_1 \cdot (1-x) + R_2) \| R_3}{R_1 + P_1 \cdot x + (P_1 \cdot (1-x) + R_2) \| R_3}$$

Integrator je napajan s pravoktnim signalom, ki pa ga dobimo na izhodu komparatorja. Ko je U_{VH} pozitivna se kondenzator polni, ko pa je negativna se prazni. Napetost na izhodu je linearja funkcija časa, kar pomeni, da se napetost linearno spreminja s časom in ne eksponentno kot je značilno za navadna RC vezja. Izhodna napetost U_2 integratorja narašča(oz. pada) tako dolgo, dokler komparator ne preklopi izhoda in tako spremeni polariteto vhoda integratorja. Kako hitro se bo to zgodilo, pa je odvisno od U_1 , R_3 ter C_1 , kar se lepo vidi v spodnji enačbi.


$$U_2 = -\frac{1}{R_3 C_1} \int_0^t U_1(t') \cdot dt' + U_{C_1}(0) = \mp \frac{1}{R_3 \cdot C_1} \cdot U_1 \cdot t + U_{C_1}(0)$$

Izračunamo lahko časovno konstanto vezja:

$$t = (U_2 - U_{C_1}(0)) \cdot \frac{R_3 \cdot C_1}{U_1}$$


Na izhodu integratorja dobimo prvo od treh želenih oblik funkcijskega generatorja; žagasto napetost, katere osnovno periodo bom izračunal v nadaljevanju.

3.2. KOMPARATOR

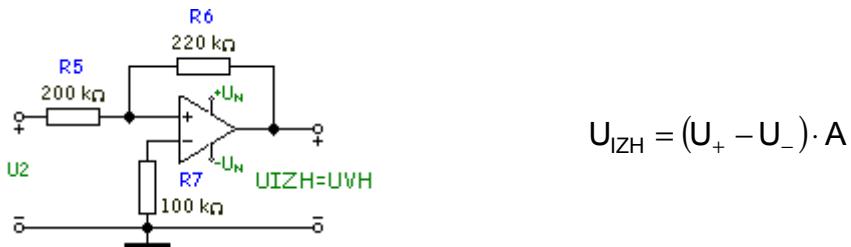

Slika 4: Komparator


Drugi del je komparator. Glavna značilnost tega vezja je zelo močna pozitivna povratna vezava operacijskega ojačevalnika. Ker je ojačanje A zelo veliko, lahko izhod zasede le dve stanji $+U_N$ ali $-U_N$. V katerem stanju bo je odvisno od vhodne napetosti oper. ojačevalnika. Če je na pozitivni sponki pozitiven potencial se izhod postavi v pozitivno stanje ($+ U_n$), če je negativen pa v negativno stanje ($-U_n$). Za vhodno napetost komparatorja vzamemo kar žagasto napetost (izhodno napetost iz integratorja, U_2) (Slika 5).

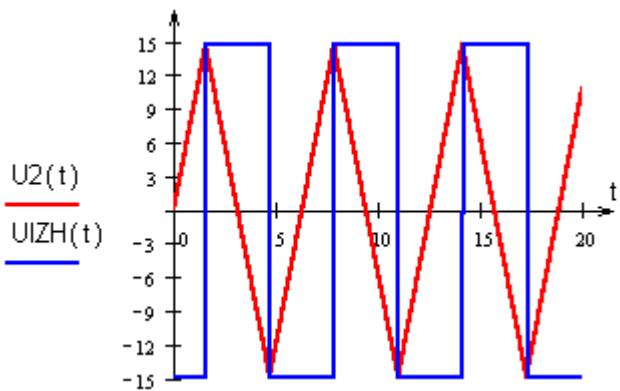

$$U_{IZH} = \begin{cases} +U_N & \text{če je } U_2 > U_N \\ -U_N & \text{če je } U_2 < U_N \\ \text{prejšnje st.} & \text{če je } -U_N \leq U_2 \leq U_N \end{cases}$$

Slika 5: Preklop komparatorja

3.3. OSCILATOR

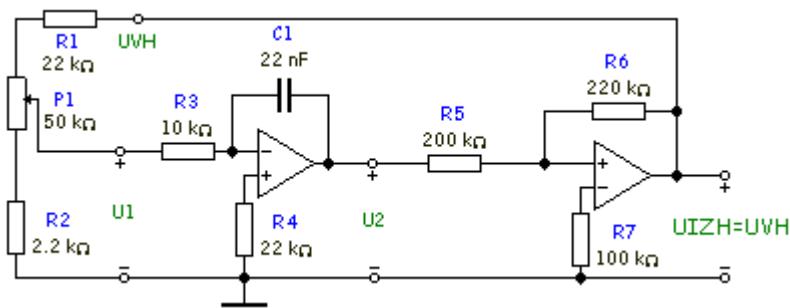

Slika 6: Oscilator

Če pa povežemo integrator in komparator zaporedno v zanko, tako da izhod integratorja povežemo z vhodom komparatorja in izhod komparatorja pripeljemo nazaj na vhod integratorja, dobimo oscilator, katerega frekvenca je v največji meri odvisna od potenciometra P_1 , kondenzatorja C_1 in upora R_3 , kar se lepo vidi iz spodnjih enačb. Ponavadi s preklopnikom menjamo kapacitivnost C_1 , s čimer izberemo frekvenčno območje funkcionalnega generatorja, fino nastavitev frekvence pa opravimo s potenciometrom P_1 .

$$T = \frac{1}{f} = 2 \cdot t = 2 \cdot (U_N - (-U_N)) \cdot \frac{R_3 C_1}{U_1}$$


$$f_o = \frac{1}{4} \cdot \frac{(P_1 \cdot (1-x) + R_2) \| R_3}{R_1 + P_1 \cdot x + (P_1 \cdot (1-x) + R_2) \| R_3} \cdot \frac{1}{R_3 C_1}$$

Sedaj lahko primerjamo izračunani in izmerjeni vrednosti frekvenci oscilatorja za položaj potenciometra $x=0$ in $x=1$.

položaj P_1	izmerjena f_o [Hz]	izračunana f_o [Hz]
$x=1$	30,4	27,8
$x=0$	337,2	313,8

Tabela 1: Primerjava frekvence oscilatorja

3.4. OBLIKOVALEC SINUSNEGA SIGNALA

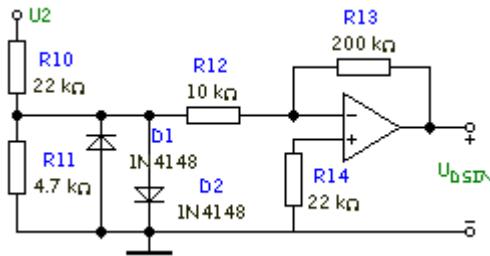

Tretji del nam preoblikuje žagasto napetost v približno sinusno obliko. To naredimo s pomočjo dveh inverzno vezanih diod. V pozitivni periodi je odprta dioda D₂, v negativni pa D₁. Delilnikom napetosti R₁₀ - R₁₁ dimenzioniramo tako, da bo napetost na diodah v okolini kolenske napetosti, saj je v tem delu karakteristika diode najbolj podobna sinusnemu signalu. Tako dobljeni signal ima amplitudo, ki je enaka kolenski napetosti diode (~0.6V), zato ga je potrebno še ojačati.

$$A_{\beta\infty} = -\frac{R_{13}}{R_{12}} = -20$$

Signal je zelo podoben sinusnemu signalu, vendar že na osciloskopu lahko vidimo, da je popačen. Spektralni analizator pa nam to le še potrdi, saj vidimo, da vsebuje veliko višeharmonskih komponent.


	f _o	2 · f _o	3 · f _o	4 · f _o	5 · f _o
[dB]	0	-22	-18	-25	-24
[V]	1	0,079	0,126	0,056	0,063

Tabela 2: Izmerjene višeharmoniske komponente oblikovanega signala

Faktor popačenja:

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{\infty} a_n^2}{\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2}} = \sqrt{\frac{0,079^2 + 0,126^2 + 0,056^2 + 0,063^2}{1 + 0,079^2 + 0,126^2 + 0,056^2 + 0,063^2}} = 16,9\%$$


3.5. FILTER

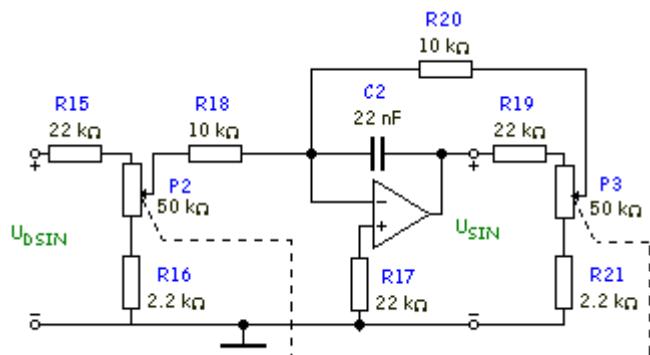

Slika 7: Nizko prepustno sito

Četrti del pa nam predstavlja filter, potrebujemo pa ga zato, da bi zmanjšali popačenje sinusega signala oz. prisotnost višjeharmonskih komponent. To je nizki filter, ki prepušča nedušeno vse signale, katerih frekvenca je nižja od f_P , ki jo nastavljamo s potenciometrom. Frekvence višje od f_P pa duši z 20dB/dekado.

Za lažji izračun frekvence pola filtra, moramo vezje iz slike 7 malo preoblikovati. Prvi problem je način vezave uporov R_{19} , R_{20} , R_{21} ter potenciometra P_3 . Za poenostavitev uporabimo preslikavo zvezda-trikot.

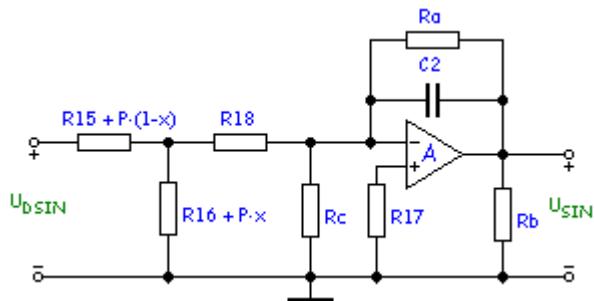


Slika 8: Pretvorba zvezda – trikot

$$R_a = R_{20} + R_{19} + P \cdot (1-x) + \frac{R_{20} \cdot (R_{19} + P \cdot (1-x))}{R_{21} + P \cdot x}$$

položaj P_3	R_a [kΩ]
$x=1$	36,2
$x=0$	409,3

Tabela 3: Vrednost preslikanega upora

Z uporabo Millerjevega teorema lahko prestavimo upor R_a in C_2 kot prikazuje Slika 9, nato pa lahko direktno zapišemo frekvenco pola po spodnji enačbi.

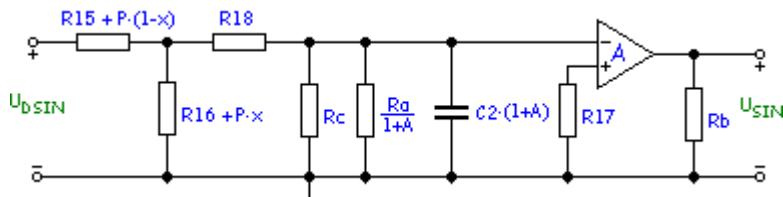

Slika 9: Uporaba Millerjevega teorema

$$f_P = \frac{1}{2\pi \cdot R_N \cdot C_2 \cdot (1+A)}$$

Vrednost upora R_N predstavlja tisto nadomestno upornost, preko katere bi se kondenzator $C_2 \cdot (1+A)$ praznil, če je $U_{DSiN}=0V$. Ker je ojačanje operacijskega ojačevalnika zelo veliko ($\sim 10^5$), je vrednost preslikanega Millerjevega upora R_a zelo majhna, zato vzporedno vezavo ostalih uporov zanemarimo.

$$R_N \approx \frac{R_a}{1+A} \quad \Rightarrow \quad f_P = \frac{1}{2\pi \cdot R_a \cdot C_2}$$

položaj P_3	f_P [Hz]
$x=1$	18
$x=0$	200

Tabela 4: Frekvenca pola filtra

V tabeli 5 lahko vidimo, da so se amplitudne višeharmonskih komponent zelo oslabile, kar je zelo izboljšalo faktor popačenja K.

	f_o	$2 \cdot f_o$	$3 \cdot f_o$	$4 \cdot f_o$	$5 \cdot f_o$
[dB]	0	-32	-35	-40	-43
[V]	1	0,025	0,017	0,01	0,0071


Tabela 5: Izmerjene višeharmoniske komponente filtriranega signala

Faktor popačenja po filtriranju signala:

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{\infty} a_n^2}{\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2}} = \sqrt{\frac{0,025^2 + 0,017^2 + 0,01^2 + 0,0071^2}{1 + 0,025^2 + 0,017^2 + 0,01^2 + 0,0071^2}} = 3,3\%$$

3.6. KONČNI OJAČEVALNIK

Peti del pa nam omogoča ojačanje vseh treh signalov funkcijskoga generatorja. Potenciometer P_4 nam predstavlja uporovni delilnik, s katerim spremojamo velikost signala, ki ga peljemo na ojačevalnik. Velikost ojačanja je odvisna od razmerja uporov R_8 in R_9 . Tu je zelo pomembna tudi pasovna širina ojačevalnika, če je premajhna, nam višeharmoniske komponente ta ojačevalnik slablji in na izhodu ne dobimo več željenega signala. Ta lastnost je najpomembnejša za pravokotni signal, ki je sestavljen iz neskončne vrste višeharmonskih komponent.

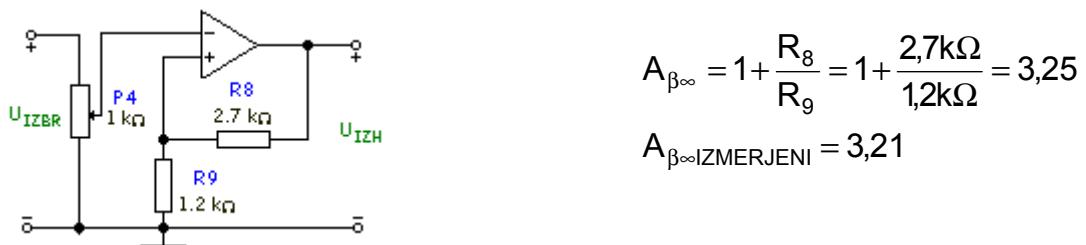

Slika 10: Končni ojačevalnik

4. ZAKLJUČEK

V poročilo sem zajel obravnavo, ki se je meni zdela nekako smiselna in pomembna. Lahko bi opravil še meritev prevajalne funkcije filtra, da bi lahko primerjal izračunane rezultate. Rezultati se mi zdijo dokaj smisleni, razen spekter signala, ki je podan v tabeli 2. Res je bil signal pred filtriranjem zelo popačen, vendar bi filter s polom blizu osnovne frekvence, težko slabil drugo harmonsko komponento za 10dB (tabela 5). Predvidevam, da sem opravil slabe meritve.